

Programozható LED-fűzéren alapuló reklámpanel

LED fűzér vezérlése: adatok kiírása

Patka Zsolt-András
Számítástechnika BSc

2019.12.16

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	1
2. Követelmények	1
2.1. Funkcionális követelmények	1
2.2. Nem funkcionális követelmények	1
2.3. Fejlesztési követelmények	1
3. Rendszer-specifikáció	2
4. Tervezés	2
4.1. WS2813 egyszálú adatátvitel protokoll leírása	2
4.1.1. A 24 bit-es kód	2
4.1.2. Bit-ek küldési sorrendje	2
4.1.3. Időzítések	2
4.2. Véges állapotú adatútas automata	3
4.3. WS2813_Driver tervezése	3
4.3.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása	3
4.3.2. Adatfüggőségek identifikálása	3
4.3.3. Célregiszterek azonosítása	4
4.3.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek	4
4.3.5. Kapcsolási rajz	5
4.3.6. Állapotdiagram	6
4.4. WS2813_Controller tervezése	8
4.4.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása	8
4.4.2. Adatfüggőségek identifikálása	8
4.4.3. Célregiszterek azonosítása	8
4.4.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek	9
4.4.5. Kapcsolási rajz	9
4.4.6. Állapotdiagram	10
4.5. WS2813_TopLevel tervezése	10
4.5.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása	10
4.5.2. Adatfüggőségek identifikálása	10
4.5.3. Célregiszterek azonosítása	11
4.5.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek	11
4.5.5. Kapcsolási rajz	11
4.5.6. Állapotdiagram	12
4.6. Alegységek	12
4.7. Idődiagram	13
5. Szimuláció eredménye	13
5.1. WS2813_Driver	13
5.2. BRAM memória	14
6. Működés közbeni tesztelés - Integrated Logic Analyser	15
6.1. WS2813_Driver	15
6.2. Teljes rendszer működés közbeni tesztelése	17

A. Tervezési lépések	19
A.1. Állapotok	19
A.1.1. Első iteráció - 2019.10.14	19
A.1.2. Második iteráció - 2019.10.28	20
A.2. Alegységek	22
A.2.1. Első iteráció - 2019.10.14	22
A.2.2. Második iteráció - 2019.10.28	23
A.3. Idődiagram	24
A.3.1. Első iteráció - 2019.10.26	24

1. Bevezető

A projekt célja egy LED-fűzér vezérlése és ennek segítségével egy reklámszöveg megjelenítése. Ehhez egy Basys3 FPGA lap és egy Worldsemi WS2813 ledfűzér lesz felhasználva.

2. Követelmények

2.1. Funkcionális követelmények

- Lehetséges legyen egy reklámszöveget kiírni a ledfűzések által létrehozott mátrix-ra.
- Egy sorban minimum 100 LED található
- Az egyes ledfűzések szinkronba működjenek
- A kiírás párhuzamosan történik az adott ledfűzéseken
- Másodpercenként 60 frissítés (60 Hz)
- Mozgó szöveg

2.2. Nem funkcionális követelmények

- Benti használatra van tervezve
- Ha az FPGA-lapnak lesz készítve külön tokozat, akkor IP31-es standardnak kell megfeleljen
- Ha az FPGA-lapnak nem lesz készítve külön tokozat, akkor nem felel meg IP standardnak (IP00)

2.3. Fejlesztési követelmények

- Implementáció VHDL nyelvben
- Szimulációs állomány a rendszer tesztelésére
- Adatok kiírása lehetséges a LED fűzérre
- Modularitás
 - WS2813_Driver: Egy 24 bit-es blokkot küldő modul
 - WS2813_Controller: Egy szálon több 24 bit-es blokkot kiküldő, a WS2813_Driver modult felhasználó modul
 - WS2813_TopLevel: Több ledfűzérre való kiírást lehetővé tevő modul, több WS2813_Controller modul BRAM-al való összekötése által
- Opcionális:
 - Pár betű kódolása (3-4)
 - Betűk tárolása BRAM memóriában

3. Rendszer-specifikáció

- WS2813 egyszálú adatátvitel protokolljának helyes használata
- Worldsemi WS2813 90 LED-es ledfűzér van felhasználva
- Digilent Basys3 FPGA vezérli a ledfűzért

4. Tervezés

4.1. WS2813 egyszálú adatátvitel protokoll leírása

A LED-eket vezérlő áramkörök egymás után vannak bekötve úgy, hogy az egyik áramkörnek az adatkimenete a következő áramkörnek az adatbemenetét képi. Egyszálú az adatátvitel, fontos a protokoll betartása, ahhoz, hogy adatokat tudjanak megjeleníteni a LED-fűzéken.

Amikor egy áramkör megkap egy 24 bit-es kódot, akkor ezt addig tárolja amíg más kódot nem kap, vagy a tápforrást el nem veszi.

4.1.1. A 24 bit-es kód

A 24 bit-es kód a következőképpen kell kinézzen:

8 bit GREEN | 8 bit RED | 8 bit BLUE

Az adatátvitel a következő sorrendben kell történjen:

1. GREEN
2. RED
3. BLUE

4.1.2. Bit-ek küldési sorrendje

Az egyes byte-ok küldését úgy kell elvégezni, hogy az **MSB**-vel kell kezdeni és haladni az **LSB** fele. 24 bit-es kód részletesebb felbontása:

- *G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 | R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 | B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0*

A küldés a következő sorrendben kell elvégződjön (balról jobbra):

- **G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 | R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 | B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0**

4.1.3. Időzítések

Minden 24 bit-es adatátvitel után kell legalább 50 μ s-ot várakozni, alacsony feszültségen. Ez jelzi azt, hogy egy 24 bit-es blokk továbbítása megtörtént.

Az egyes bit-ek átvitele a következőképp történik:

- Logikai 1-es
 - 0.8 μ s-ot magas feszültségen
 - 0.45 μ s-ot alacson feszültségen

- Logikai 0-ás
 - 0.4 μ s-ot magas feszültségen
 - 0.85 μ s-ot alacson feszültségen
- 24 bit-es adatblokk küldése után:
 - > 50 μ s-ot alacsony feszültségen

A bit-ek továbbításánál egy +/- 150 ns-os eltérés megengedett.

A várakozási értékek nem az adatlapból, hanem egy útmutatóból[1] lettek kivéve. Az útmutató szerint az adatlapban levő értékek rosszul vannak kiszámolva.

Ha az útmutatóban megadott értékek nem megfelelő működéshez vezetnek, akkor az adatlapban[2] levő értékek lesznek felhasználva. Ez a valós rendszeren levő tesztelés közben fog kiderülni.

4.2. Véges állapotú adatútas automata

A fejlesztési követelményekben levő három modul implementációja a véges állapotú adatútas automata[3] tervezési mintával lett kivitelezve. Az adott tervezési minta egyszerűvé teszi a tervezést, mivel jól definiált lépéseken keresztül el lehet jutni egy működő tervhez.

4.3. WS2813_Driver tervezése

Ez a modul felelős egy 24 bit-es blokk kiküldéséért. Ehhez a WS2813 egyszálú adatátviteli protokollját be kell, hogy tartsa.

A legnagyobb kihívás az adott modul megtervezésében a késleltetések implementálása. Ez úgy lett megvalósítva, hogy egy bizonyos állapotban annyit marad az automata, amíg a megfelelő mennyiségű idő eltelik.

4.3.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása

Az időzítések implementálásához egy számláló lesz használva. A 100 MHz-es órajel ami fel lesz használva időben 0.01 μ s-nak felel meg. Így a szükséges ciklusok száma (amennyit várakoztatni kell bizonyos feszültségszinten, ahhoz, hogy a WS2813 protokollja be legyen tartva) egész. Ebből már látható, hogy definiálható két művelet: $i \Leftarrow ciklus_szam$, $i \Leftarrow i - 1$ (ahol i a számláló).

Az egyszerűség kedvéért, egy belső regiszternek, amely a színadatokat tartalmazza (**data**), mindig a 24. bitje kerül kiküldésre. Tehát minden bit kiküldése után ennek a regiszternek az értékeit el kell csúsztatni (shift-elni) egyet balra: $data \Leftarrow data \ll 1$

Egy 24-bites blokk kiküldése után kell küldeni egy "RES" jelet, vagyis több ideig alacsony feszültségen kell tartani a kimenetet. Ehhez számolni kell a már elküldött bitek számát $bit_count \Leftarrow bit_count - 1$, ahol bit_count az eddig elküldött bitek számát tartalmazza. Az elküldött bit-ek 23-tól számolódnak lefele, mivel a nullához való hasonlítás hatékonyabb, mint egy adott értékhez való hasonlítás.

4.3.2. Adatfüggőségek identifikálása

Mivel nagyon egyszerű RT műveletekkel meg lehet oldani az adott feladatot, nem merülnek fel adatfüggőségek.

4.3.3. Célregiszterek azonosítása

Szükséges regiszterek:


- R_i : ciklusszámláló regiszter a késleltetésekhez.
- R_{bit_count} : Bitek számláló regiszter, a 24 bit-es blokk elküldésének érzékeléséhez.
- R_{data} : Elküldendő adatot tartalmazó regiszter

4.3.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek


1. táblázat. WS2813_Driver - Különböző fázisokban elvégzendő műveletek

Állapot	R_i	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
READY	R_i	R_{bit_count}	R_{data}	'U'	'0'
INIT	R_i	24	data	'U'	done
SEND_IF01	R_i	R_{bit_count}	R_{data}	'U'	done
SEND1H_INIT	$T1H$	R_{bit_count}	R_{data}	'1'	done
SEND1H	$R_i - 1$	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
SEND1L_INIT	$T1L$	R_{bit_count}	R_{data}	'0'	done
SEND1L	$R_i - 1$	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
SEND0H_INIT	$T0H$	R_{bit_count}	R_{data}	'1'	done
SEND0H	$R_i - 1$	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
SEND0L_INIT	$T0L$	R_{bit_count}	R_{data}	'0'	done
SEND0L	$R_i - 1$	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
SHIFT_CHECK	R_i	$R_{bit_count} - 1$	R_{data}	d_out	done
SHIFT	R_i	R_{bit_count}	$R_{data} << 1$	d_out	done
SENDRES_INIT	$TRES$	R_{bit_count}	R_{data}	'0'	done
SENDRES	$R_i - 1$	R_{bit_count}	R_{data}	d_out	done
SEND_DONE	R_i	R_{bit_count}	R_{data}	'U'	'1'
DONE_TODO	R_i	R_{bit_count}	R_{data}	'U'	done

4.3.5. Kapcsolási rajz

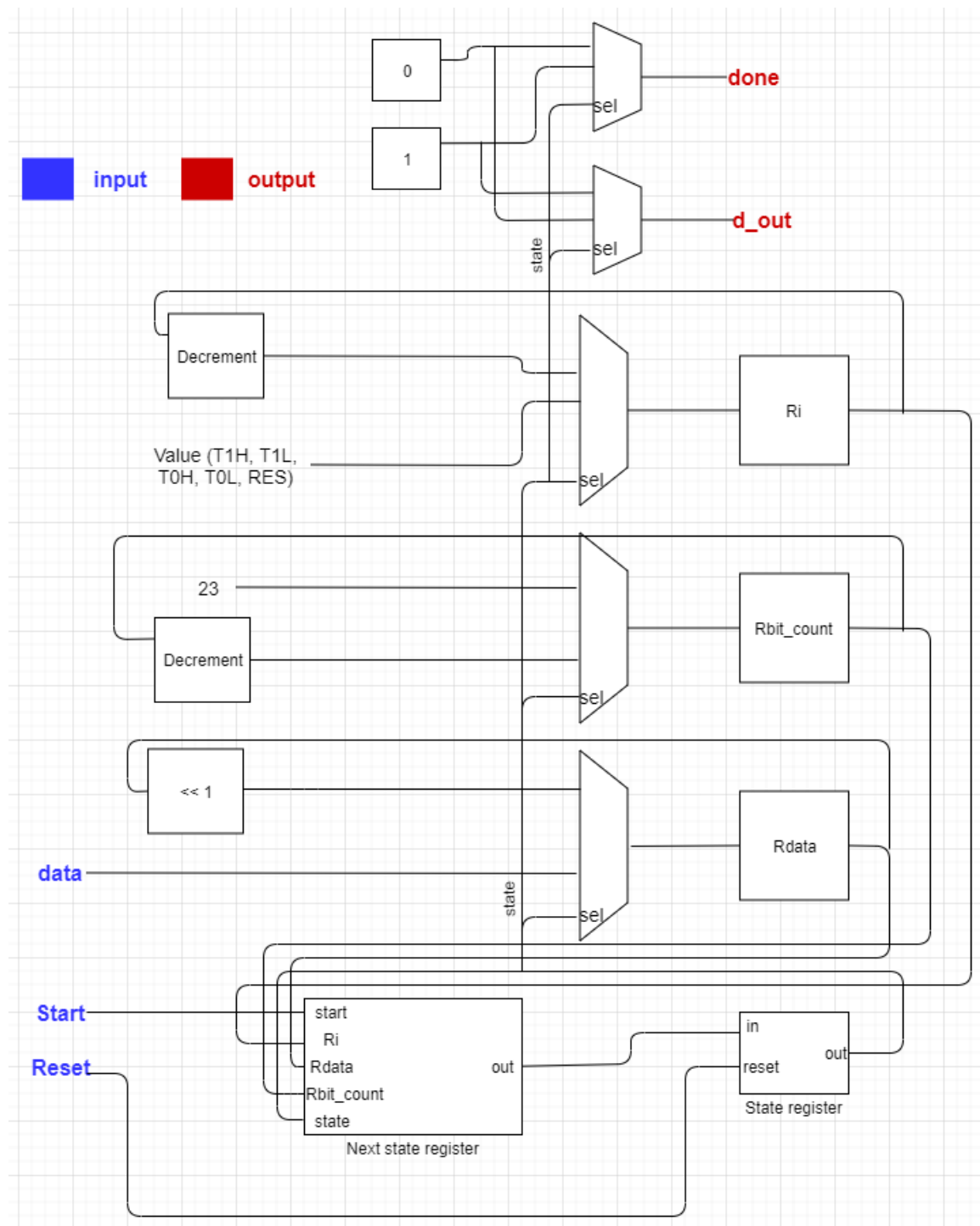

4.3.6. Állapotdiagram

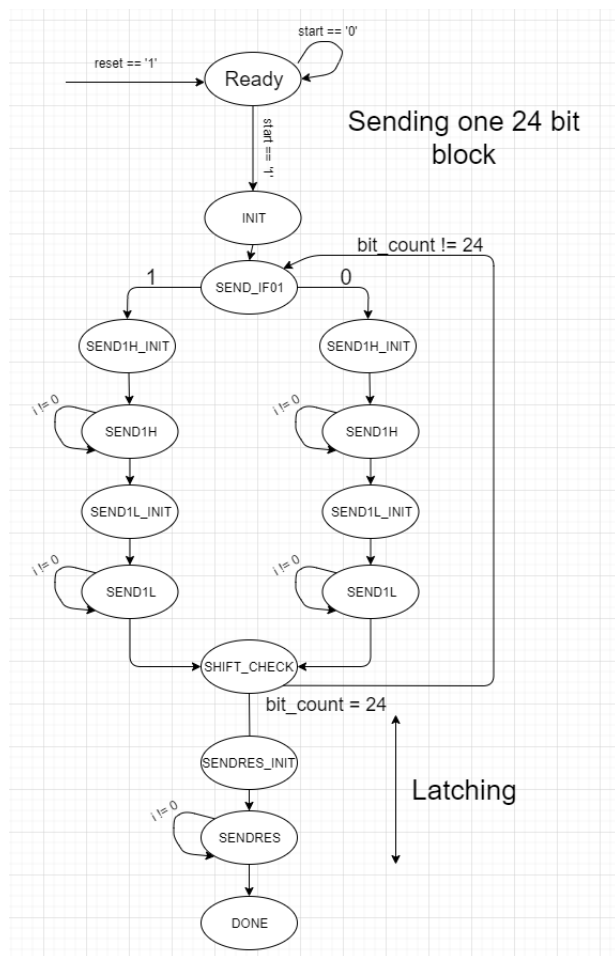

- **READY**
 - Alap állapot
 - "reset" jel esetén ide kerül vissza az automata
- **INIT**
 - inicializálja a bit-count-ot nullára
- **SENDIF_01**
 - Megvizsgálja `data[23]`-as bit-et. Ha 1, akkor a következő állapot a **SEND1H_INIT**, ha 0 akkor **SEND0H_INIT**
- **SEND1H_INIT**
 - Inicializálja az `i` változót a T1H értékre
 - A `d_out` output-ot 1-re állítja
- **SEND1H**
 - Dekrementálja az `i` változót
 - Amikor az `i` változó nulla lesz, akkor tovább megy a **SEND1L_INIT** állapotra

- **SEND1L_INIT**
 - Inicializálja az **i** változót a T1L értékre
 - A **d_out** output-ot 0-ra állítja
- **SEND1L**
 - Dekrementálja az **i** változót
 - Amikor az **i** változó nulla lesz, akkor tovább megy a **SHIFT_CHECK** állapotra
- **SEND0H_INIT**
 - Inicializálja az **i** változót a T0H értékre
 - A **d_out** output-ot 1-re állítja
- **SEND0H**
 - Dekrementálja az **i** változót
 - Amikor az **i** változó nulla lesz, akkor tovább megy a **SEND0L_INIT** állapotra
- **SEND0L_INIT**
 - Inicializálja az **i** változót a T0L értékre
 - A **d_out** output-ot 0-ra állítja
- **SEND0L**
 - Dekrementálja az **i** változót
 - Amikor az **i** változó nulla lesz, akkor tovább megy a **SHIFT_CHECK** állapotra
- **SHIFT_CHECK**
 - Megnézi, hogy a **bit_count** változó nulla-e, ha igen, akkor tovább megy a **SENDRES_INIT** állapotra
 - Ha a **bit_count** változó nem egyenlő nullával, akkor tovább megy a **SHIFT** állapotra
- **SHIFT**
 - Shift-eli a **data** std logic vectort balra eggyel; vissza megy a **SEND_IF01** állapotra
- **SENDRES_INIT**
 - Inicializálja az **i** változót a TRES értékre
 - A **d_out** output-ot 0-ra állítja
- **SENDRES**
 - Dekrementálja az **i** változót
 - Amikor az **i** változó nulla lesz, akkor tovább megy a **SEND_DONE** állapotra
- **SEND_DONE**
 - Befejeződött a 24 bit-es blokk kiírása
 - Beállítja a **done** kimenetet 1-esre

4.4. WS2813_Controller tervezése

Ennek a modulnak a feladata az adat (24 bit-es blokkok) adagolása a **WS2813_Driver**-nek. Az adagolandó adat BRAM memóriában van tárolva. A modul végzi a címzést.

A **WS2813_Driver** modul képes egy 24 bit-es blokk kiküldésére. Ez a modul teszi lehetővé, hogy több 24 bit-es blokk kiküldhető legyen a LED-fűzérre.

A **WS2813_Driver** modul egy 24 bit-es blokk elküldése után a **done** jelét '1'-esre állítja, ezáltal jelzi a felsőbb szintű modulnak, hogy a küldés befejeződött. Ebben a szekcióban a **WS2813_Driver** modul **done** jele $Driver_{done}$ -ként lesz hivatkozva. A **done** a controller modul **done** jelére fog vonatkozni. Ugyanúgy a **WS2813_Driver** modul **reset**, **start** $Driver_{reset}$ és $Driver_{start}$ lesznek.

4.4.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása

A címzéshez szükséges egy érték dekrementálása. A cím 0-tól 89-ig lehet (90 LED-es ledfűzér). A nullához való hasonlítás hatékonyabb, mint a fix értékhez való, de ebben az esetben nem ezért volt ez a megoldás felhasználva (max értékről dekrementálás nulláig).

A BRAM feltöltésekor az az elvárt, hogy az az adat ami a BRAM memóriában a 0-ás címen van, az első LED-en lesz megjelenítve (első LED-nek számít az ami a legközelebb van az FPGA laphoz). A WS2813 proktoll úgy van definiálva, hogy amint egy új adat érkezik, az összes LED elcsúsztatja a rajta levő értéket jobbra. Így az az adat ami elsőnek küldődik ki, az utolsó LED-en lesz megjelenítve. Tehát, ha 89-es címen levő adat küldődik ki elsőnek, ez lesz az utolsó LED-en megjelenítve. Értelemszerűen a 0-ás címen levő adat lesz az első LED-en megjelenítve.

Definiálható RT utasítások: $addr \Leftarrow num_{leds}$, $addr \Leftarrow addr - 1$

4.4.2. Adatfüggőségek identifikálása

Mivel nagyon egyszerű RT műveletekkel meg lehet oldani az adott feladatot, nem merülnek fel adatfüggőségek.

4.4.3. Célregiszterek azonosítása

Szükséges regiszterek:


- R_{addr} : címet tartalmazó regiszter, a BRAM címzéséhez van felhasználva

4.4.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek


2. táblázat. WS2813_Controller - Különböző fázisokban elvégzendő műveletek

Állapot	R_{addr}	$Driver_{reset}$	$Driver_{start}$	done
READY	R_{addr}	'0'	'0'	'0'
INIT	89	'0'	'0'	'0'
RESET_DRIVER	R_{addr}	'1'	'0'	'0'
START_DRIVER	R_{addr}	'0'	'1'	'0'
SEND	R_{addr}	'0'	'0'	'0'
ADDR_CHECK	R_{addr}	'0'	'0'	'0'
ADDR_DECR	$R_{addr} - 1$	'0'	'0'	'0'
FINISHED	R_{addr}	'0'	'0'	'1'

4.4.5. Kapcsolási rajz

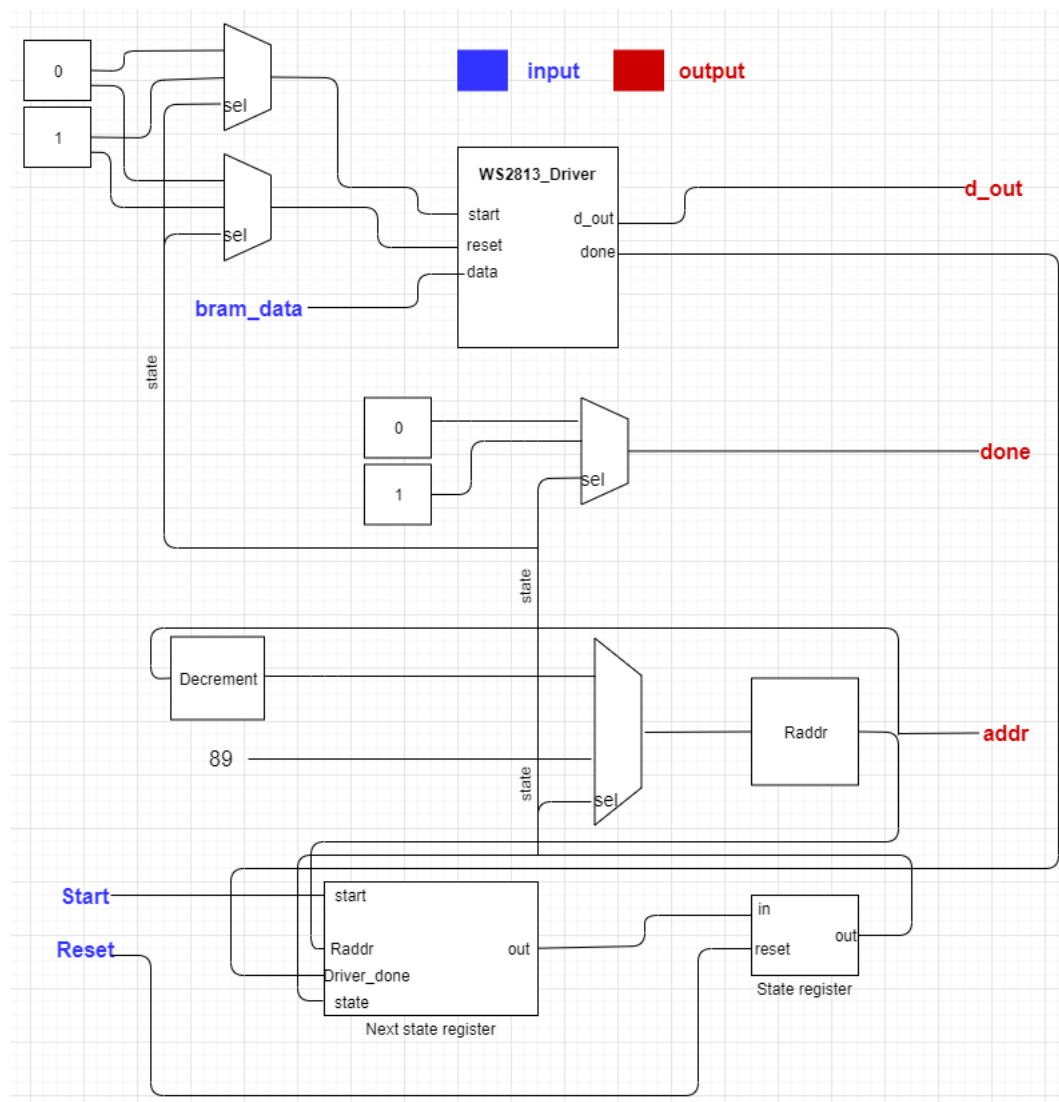

4.4.6. Állapotdiagram

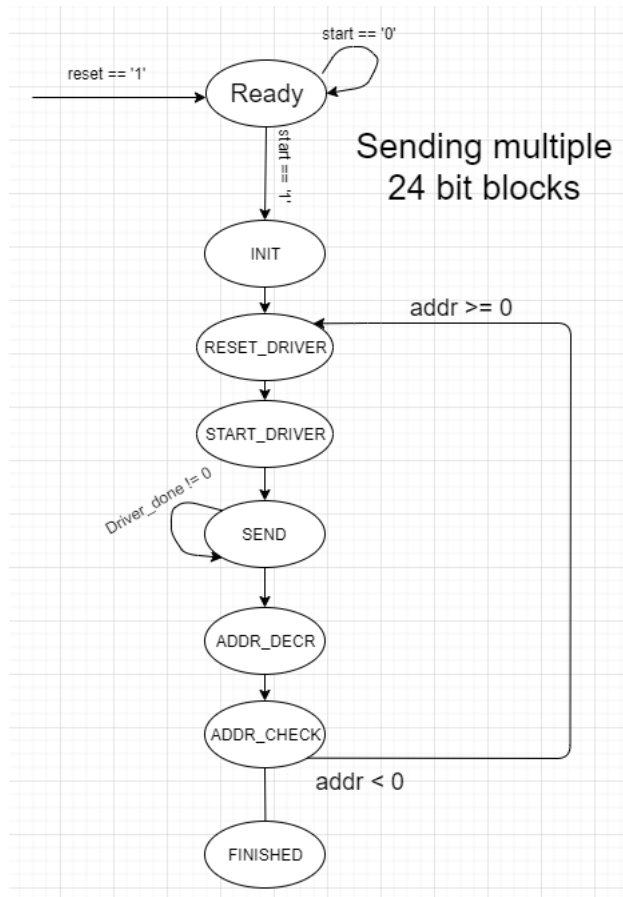

4.5. WS2813_TopLevel tervezése

Ennek a modulnak a feladata a LED-fűzők összekötése a BRAM modulokkal. Egy generikus változó által lehet definiálni, hogy hány **WS2813_Controller** szükséges a modulban (hány LED-fűzőt kell megvezérelni). A **WS2813_Controller** modulok automatikusan lesznek kigenerálva, a generikus változó függvényében, viszont a BRAM modulokat muszáj kézzel kigenerálni és beilleszteni az adott modulba a megfelelő helyre.

4.5.1. Elvégzendő RT műveletek azonosítása

A modulnak a feladata már egyszerű, csak össze kell kösse a már meglévő modulokat, ezért kevés logikát is tartalmaz, kevés RT művelet azonosítható. A modulnak tudnia kell, hogy a **WS2813_Controller** moduljai mikor fejezték be a küldést. Ezért szükséges ezeknek a moduloknak a **done** jelei között egy logikai ÉS művelet elvégzése.

RT művelet: $done \leftarrow Controller_done(0) \& \dots \& Controller_done(n - 1)$

4.5.2. Adatfüggőségek identifikálása

Mivel nagyon egyszerű RT műveletekkel meg lehet oldani az adott feladatot, nem merülnek fel adatfüggőségek.

4.5.3. Célregiszterek azonosítása


Nincs szükség külön célregiszterekre a feladat megoldása érdekében.

4.5.4. Különböző fázisokban elvégzendő műveletek


3. táblázat. WS2813_TopLevel - Különböző fázisokban elvégzendő műveletek

Állapot	$Controller_{reset}$	$Controller_{start}$	$BRAM_{enable}$	done
READY	'0'	'0'	'0'	'0'
INIT	'0'	'0'	'1'	'0'
RESET_CTRL	'1'	'0'	$BRAM_{enable}$	'0'
START_CTRL	'0'	'1'	$BRAM_{enable}$	'0'
SEND	'0'	'0'	$BRAM_{enable}$	'0'
FINISHED	'0'	'0'	'0'	'1'


4.5.5. Kapcsolási rajz

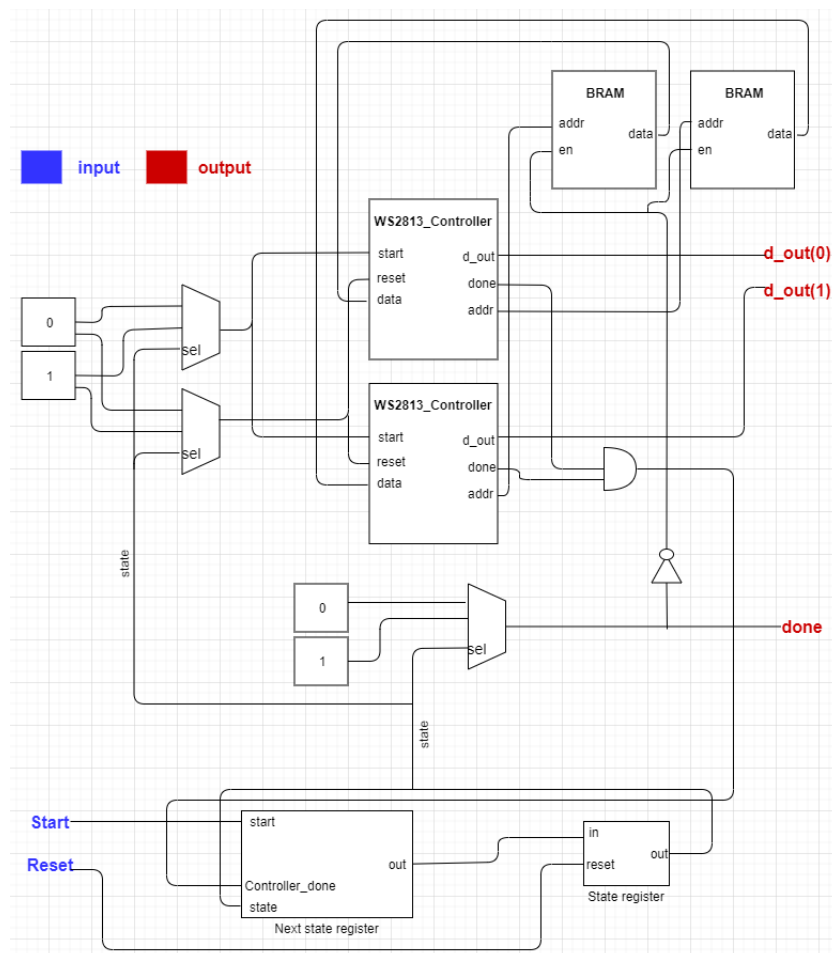


4.5.6. Állapotdiagram

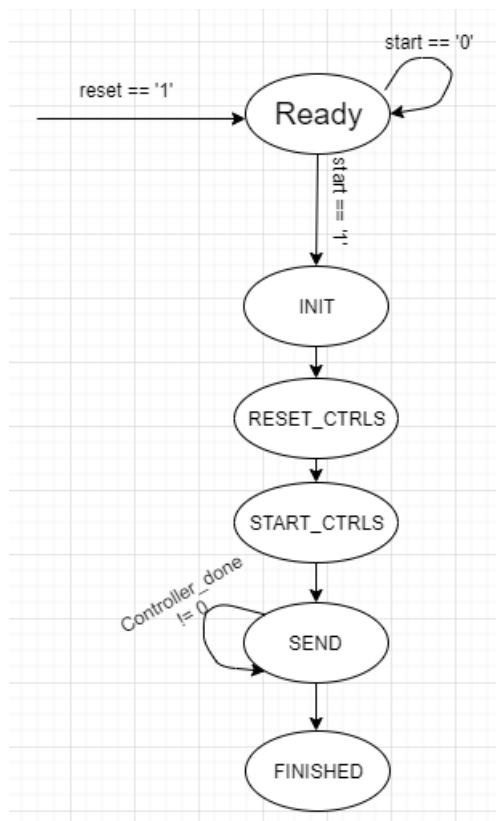

4.6. Alegységek

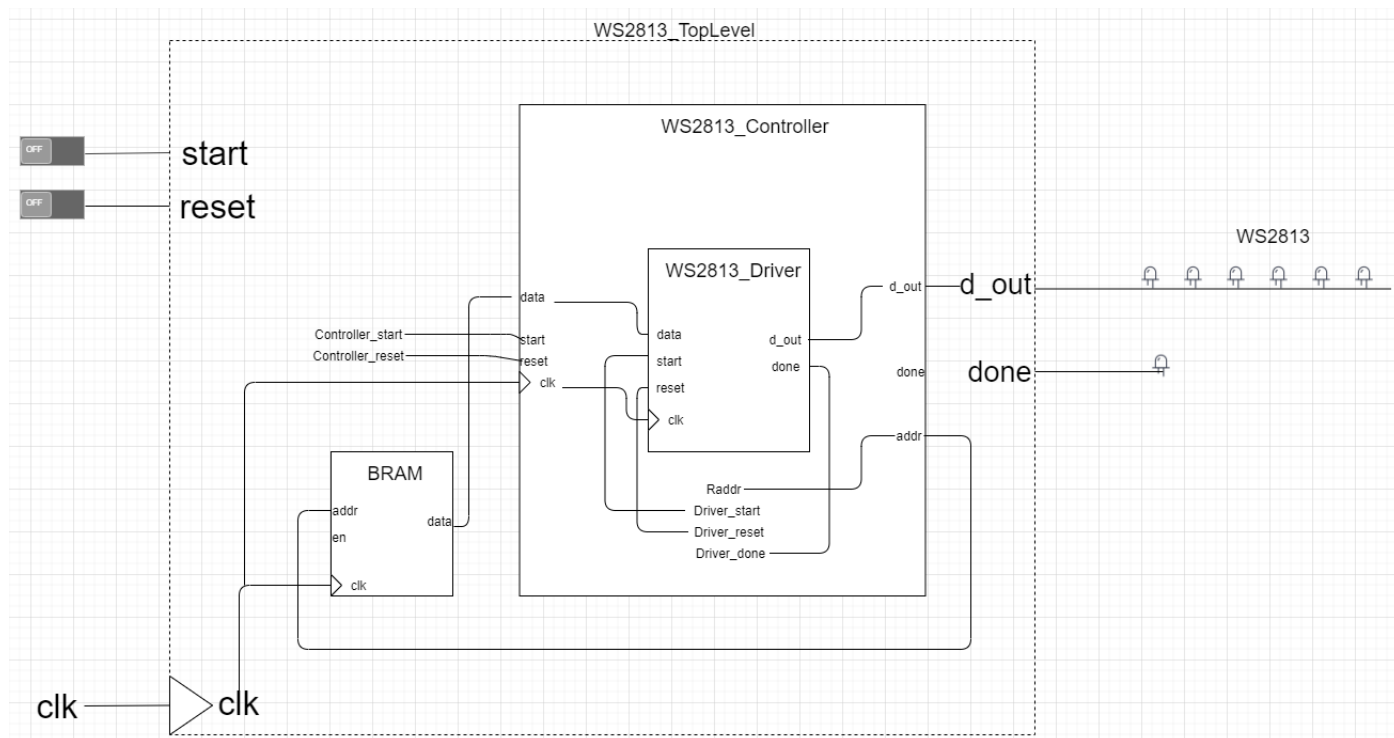

4.7. Idődiagram

 

- CLK: 100 MHz-es órajel
- start: jel a folyamat elindításához
- reset: jel a folyamat resetálásához
- Dout: Egyszálú adatsín a LED-ekre.
- Data: Kiírandó adat


5. Szimuláció eredménye

5.1. WS2813_Driver


A **WS2813_Driver** modul szimulációja alatt a következőkre figyeltem:

- WS2813 egyszálú protokollja be van-e tartva
- A 24 bit-es blokkot sikerült-e legalább 80 μ s alatt elküldeni (egy bitet elküldeni 1.25 μ s, 24 bit-es blokk elküldése után min. 50 μ s-ot kell várakozni) $1.25 * 24 + 50 = 80$ (μ s)
- A küldés befejezése után a **done** jel 1-esre lett-e állítva

 A szimuláció során észrevehető, hogy már az első kritérium nem teljesül:



 Látható, hogy nullás küldése esetén a kimenet 0.41 μ s-ot van magas feszültségen tartva 0.45 μ s helyett és 0.91 μ s-ot van alacsony feszültségen tartva, 0.85 μ s helyett.



Itt látható, hogy egyes küldése esetén a kimenet 0.81 μ s-ot van magas feszültségen tartva 0.8 μ s helyett és 0.51 μ s-ot van alacsony feszültségen tartva, 0.45 μ s helyett.


Ezt egyszerűen meg lehet oldani a ciklusszámok módosítása által.

Módosított ciklusszámok:


- Logikai 1-es
 - 79 ciklus magas feszültségen

- 39 ciklus alacsony feszültségen
- Logikai 0-ás
 - 39 ciklus magas feszültségen
 - 79 ciklus alacsony feszültségen

 
A frissített értékekkel a WS2813 protokollja már pontosan be van tartva.
Logikai egyesre:



Logikai nullásra:

 

A másik két követelmény is teljesül:

 


A 24 bit-es blokk elküldése után a done jel egyesre lett állítva és 80.04 μ s alatt sikerült az egész 24 bit-es blokkot elküldeni.

5.2. BRAM memória

A BRAM memóriák IP Catalog-ból lettek kigenerálva[4]. Kezdőértékek egy **coefficient** file-ból lettek feltöltve[5]. A **coefficient** file:

```
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=00000A,00000B,00000C,00000D,
00000E,00000F,000010,000011,000012,000013,000014,000015,000016,000017,000018,000019;
```

A szimuláció eredménye:

 

Megfigyelésem alapján a generált BRAM modul felfutó órajelre olvassa be a következő címet, és ugyanúgy felfutó órajelre teszi ki az adatot a kimenetre, de csak egy egész órajellel a cím beolvasása után.

6. Működés közbeni tesztelés - Integrated Logic Analyser

Működés közbeni tesztelésre az FPGA-ba beépített ILA (Integrated Logic Analyser) volt felhasználva. A tesztelés beállításához a TCL script-es megoldás[6] volt felhasználva.


6.1. WS2813_Driver

Ennél a modulnál szükség van egy 24 bit-es bementre. Mivel annyi kapcsoló nem található a választott FPGA lapon, ezért a modul le lett egyszerűsítve, a tesztelés megkönnyebítéséért. 24 bemenet helyett csak 4 lett felhasználva, ezek be is lettek konfigurálva az fpga négy kapcsolójára.


Ezen kívül a done és a d_out jelek egy-egy LED-re lettek kötve. A d_out jelnek ledre való kötése később értelmetlennek bizonyult, mivel olyan gyors a váltakozás magas feszültséggről alacsony feszültségre a küldés során, hogy a LED fel sem gyúl.

A rendszer működés közbeni teszteléséhez szükséges volt egy trigger definiálásához: amikor a d_out jel 1-esre vált, akkor kezdődjön a mintavételezés. Ez lehetővé teszi, hogy a küldés kezdetétől legyen a mintavételezés.

FPGA állapota 0000 küldése esetén:

 


Jelek 0000 küldése esetén:

 


Amint az FPGA-ról és a jelanalizálása közben is látható, az elküldött adat 0000. Ugyanakkor az is látható, hogy a d_out jel annyi időt van magas és alacsony feszültségen, amennyit a protokoll megkövetel. Ezen a példán nem látszik, hogy a küldés az MSB-től (Most Significant Bit) lenne elkezdve. Ennek demonstrálásához egy "aszimmetrikus" adat szükséges, mint például: 0010

FPGA állapota 0010 küldése esetén:

 

Jelek 0010 küldése esetén:

 

Látható, hogy a küldés az MSB-től van elkezdve. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a WS2813 protokollja be van tartva.

6.2. Teljes rendszer működés közbeni tesztelése

TODO

Hivatkozások

- [1] P. Burgess, „Adafruit neopixel Überguide,” pp. 97–99, 2019.
- [2] Shen JinGuo, Yin HuaPing, *WS2813 Intelligent control LED integrated light source*.
- [3] Brassai Sándor Tihamér, *Újrakonfigurálható Digitális Áramkörök Tervezési És Tesztelési Módszerei*, pp. 125–143. Scientia, 2018.
- [4] Vipin from vhdlguru.blogspot.com, „Design and simulation of bram using xilinx core generator,” 2010.
- [5] Vipin from vhdlguru.blogspot.com, „How to use coe file for initializing bram,” 2010.
- [6] Brassai Sándor Tihamér, *Újrakonfigurálható Digitális Áramkörök Tervezési És Tesztelési Módszerei*, pp. 110–124. Scientia, 2018.

A. Tervezési lépések


A.1. Állapotok

A.1.1. Első iteráció - 2019.10.14

Ebben a fázisban még nem volt meg a megfelelő tudás a véges állapotú adatútas automatáról. Itt a tervezés elnagyolva volt elvégezve, még nem volt kellőképpen átlátva a megoldandó probléma. A négy kontrolljel közül (start, reset, clear, stop) csak kettő lett végül felhasználva: start és reset.

Állapotok:

 
- READY
 - Alap állapot
 - "reset" jel esetén ide kerül vissza az automata
- INIT
 - minden LED-et kikapcsol (0x000000-t ír)
 - "clear" jel esetén ide kerül az automata
- RENDER
 - egyenként küldi a szín információt a LED-ekre
 - annyiszor végződik el itt a művelet, ahány LED-ünk van
 - "stop" jel esetén megáll a kiírás
- DISPLAY
- megtörtént a kiírás



A.1.2. Második iteráció - 2019.10.28


Ebben a fázisban kezdett kialakulni a szükséges tudás a feladat megoldásához, és a feladat is már jobban át volt látva. Itt már egy nagy modul helyett, két kisebb modulra van kigondolva a feladat megoldása.

 Állapotdiagram átírva úgy, hogy a küldési logikát is tartalmazza:



Egy kisebb finomítás az állapotdiagramon. Itt már le van bontva részletesen az diagram RT műveletekre.

 
Állapotdiagram egy 90 LED-et vezérlő modulra



A.2. Alegységek


A.2.1. Első iteráció - 2019.10.14

 - Következő állapot regiszter *Next State Register*
- Állapot regiszter *State Register*
- Szín regiszter *Colour Register*
- Küldési logika regiszter *Transmission Logic Register*




Küldési logika regiszter

 A küldési logika modul részletesebb lebontása:



A.2.2. Második iteráció - 2019.10.28

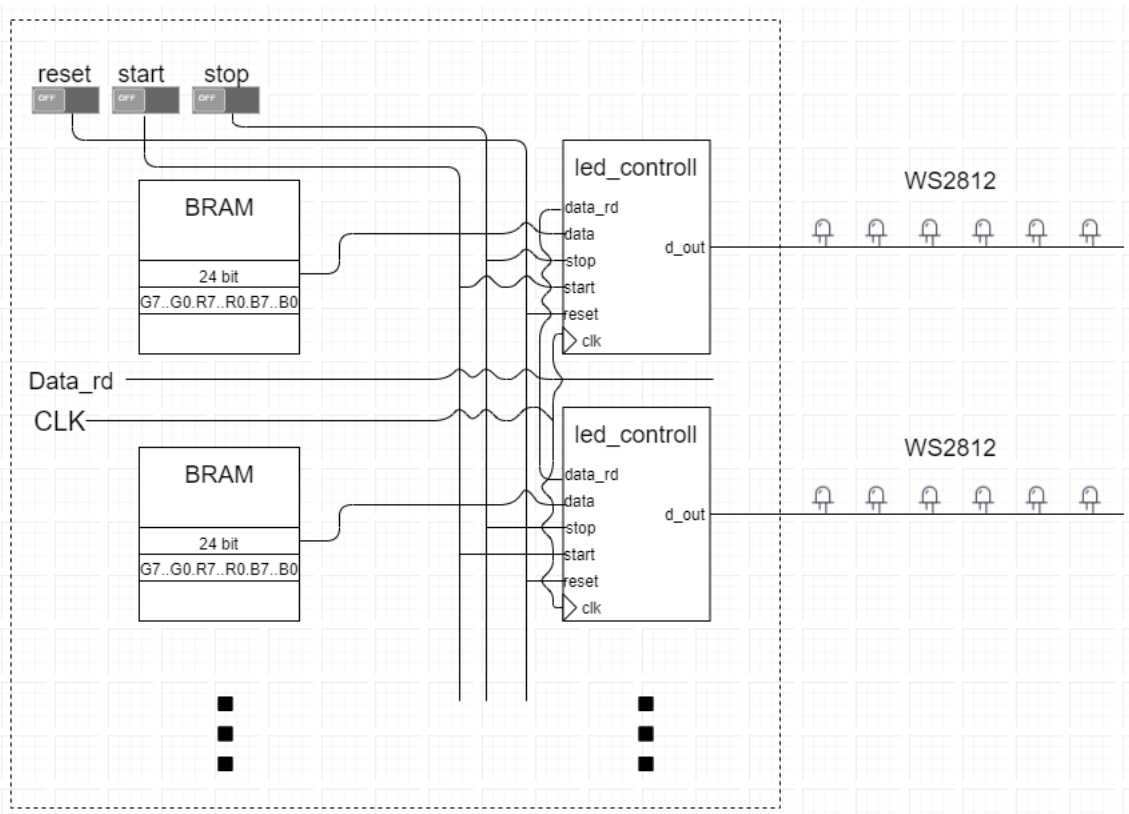
Minden **led_controll** modulhoz tartozik egy BRAM blokk és minden ilyen modul egy ledfűzért vezérel meg. Öt ilyen blokk megvezérel öt ledfűzért, ezáltal létrehozva a ledmátrixot. Az órajel, start, reset, stop és data-rd jelek közősek minden modulnak.



A.3. Idődiagram

A.3.1. Első iteráció - 2019.10.26

 *Ebben a fázisban az volt az elgondolás, hogy a modul akkor olvassa be az adatot a **data** sínról, ha a **data_rd** jel 1-es. Mint később kiderült, erre nincs szükség.*



- CLK: 100 MHz-es órajel
- start: jel a folyamat elindításához
- reset: jel a folyamat resetálásához
- stop: jel a kiírás megállításához. Csak két 24 bit-es blokk kiírása közben tudja megállítani a kiírást
- Dout: Egyszálú adatsín a LED-ekre.
- Data: Kiírandó adat, Data_rd felmenő órajelére olvassa be az adatot.
- Data_rd: Aktiváló bit az adat beolvasására